

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ



Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

VHDL (*Very high speed integrated circuits Hardware Description Language*)

- Γλώσσα προγραμματισμού για την περιγραφή και προσομοίωση υλικού (λογικών σχεδιασμών).
- Επιχορηγήθηκε από ΙΕΕΕ και DoD (Department of Defense των ΗΠΑ) στις αρχές του '80.
- Βασικά χαρακτηριστικά:
 - Ιεραρχικός σχεδιασμός
 - Περιγραφή *Διασυνδέσεων* και *Συμπεριφοράς* με ακρίβεια (και ξεχωριστά)
 - Περιγραφή συμπεριφοράς: *αλγοριθμικά* ή με *δομικό (structural)* τρόπο
 - Μοντελοποίηση *Χρονισμού (Timing)* και *Ταυτοχρονισμού (Concurrency)*
→ Σχεδιασμοί μπορούν να προσομοιωθούν με ακρίβεια

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

ΜΚΜ - 2

Μοντελοποίηση

- Μια πλήρης περιγραφή ενός στοιχείου (component) με VHDL απαιτεί:
 - **Entity (Οντότητα)**: καθορίζει τις διασυνδέσεις (interface) ενός στοιχείου (όνομα, εισόδους, εξόδους).
 - **Architecture (Αρχιτεκτονική)**: καθορίζει την λειτουργία/συμπεριφορά (function) ενός στοιχείου.
- Σε κάθε στοιχείο αντιστοιχεί ένα μόνο **entity** και τουλάχιστον ένα **architecture** (πολλαπλά architecture είναι δυνατά).

5/11/2009


VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 3

Απλό παράδειγμα: Entity

```
entity My_Component is -- "My_Component": όνομα
  port (X,Y: in BIT; -- προδιαγραφές διασυνδέσεων
        Z: out BIT);
end My_Component;
```

 Εντολή port καθορίζει εισόδους και εξόδους



- ◇ Σχόλια (comments)
- ◇ Λέξεις κλειδιά VHDL (keywords)
- ◇ Αναγνωριστικό (identifier)
- ◇ Λειτουργία θύρας (port mode)
- ◇ Τύπος δεδομένων (data type)

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 4

Απλό παράδειγμα: Αρχιτεκτονική

```
entity My_Component is -- "My_Component": όνομα
  Port (X,Y: in BIT; -- προδιαγραφές διασυνδέσεων
        Z: out BIT);
end My_Component;
```

```
Architecture My_Component_Arch of My_Component is
begin
  Z <= '1' when X='1' and Y='0' else '0';
end My_Component_Arch;
```

- ◇ Σχόλια (comments)
- ◇ Λέξεις κλειδιά VHDL (keywords)
- ◇ Αναγνωριστικό (identifier)
- ◇ Λειτουργία θύρας (port mode)
- ◇ Τύπος δεδομένων (data type)

Αντίστοιχη οντότητα
(entity)



$Z = X \cdot Y$

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 5

Άλλο Παράδειγμα: πύλη AND

```
entity My_AND is -- "My_AND": όνομα
  Port (X,Y: in BIT; -- προδιαγραφές διασυνδέσεων
        Z: out BIT);
end My_END;
```

```
Architecture My_AND_Arch of My_AND is
begin
  Z <= '1' when X='1' and Y='1' else '0';
end My_AND_Arch;
```

- ◇ Σχόλια (comments)
- ◇ Λέξεις κλειδιά VHDL (keywords)
- ◇ Αναγνωριστικό (identifier)
- ◇ Λειτουργία θύρας (port mode)
- ◇ Τύπος δεδομένων (data type)



$Z = X \cdot Y$

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 6

Στοιχεία γλώσσας VHDL

- Σχόλια (Comments)
 - ξεκινούν με --, ισχύουν μέχρι το τέλος της γραμμής
- Δεσμευμένες Λέξεις (Keywords)
 - π.χ. `entity`, `port`, `is`, `in`, `out`, `end`, `architecture`, `begin`, `end`, `when`, `else`, ...
- Αναγνωριστικά (Identifiers)
 - Μεταβλητές, ονόματα στοιχείων, κτλ

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 7

Αναγνωριστικά (Identifiers)

- Μπορούν να περιέχουν `A-Z`, `a-z`, `0-9`, `_`
- Πρέπει να ξεκινούν με γράμμα
- Δεν μπορούν να τελειώσουν με `_`
- Δεν μπορούν να περιέχουν 2 συνεχόμενες `_`
- Η VHDL είναι `case-insensitive`
 - `sel`, `sel` και `SEL` αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 8

Παραδείγματα Αναγνωριστικών

- **A2G**
 - έγκυρο
- **8bit_counter**
 - άκυρο - ξεκινά με αριθμό
- **_NewValue**
 - άκυρο - ξεκινά με _
- **first#**
 - άκυρο - περιέχει μη-αποδεκτό χαρακτήρα

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 9

VHDL Αντικείμενα Δεδομένων (Data Objects)

- Σταθερές (Constants)
- Μεταβλητές (Variables)
- Σήματα (Signals)
- Αρχεία (Files*)

* Δεν υποστηρίζονται από εργαλεία σύνθεσης

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 10

Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές

- Χαρακτήρες (Characters)
 - 'A', '0', '1', '\$', 'x', '*'
- Συμβολοσειρές (Strings)
 - "string of characters"
 - "00101101"
 - "0X110ZZ1"
- Δυαδικές (Bit) Συμβολοσειρές
 - B"01111010110"
 - O"3726"
 - X"7D6"

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 11

VHDL Τύποι Δεδομένων (Data Types)

- Scalar
 - Integers
 - Enumerated
 - Reals (floating point)*
- Composite (σύνθετοι)
 - Arrays (πίνακες/διατάξεις)
 - Records
- Access (pointers -- δείκτες)*

* Δεν υποστηρίζονται από εργαλεία σύνθεσης

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 12

Τύποι Δεδομένων Scalar: Integer

- Μικρότερο εύρος για κάθε υλοποίηση, όπως καθορίζεται από σχετικό πρότυπο:
- 2,147,483,647 ... + 2,147,483,647
- Παράδειγμα: αναθέσεις σε μεταβλητή τύπου integer :

```
ARCHITECTURE test_int OF test IS
BEGIN
  PROCESS (X)
    VARIABLE a: INTEGER;
  BEGIN
    a := 1; -- OK
    a := -1; -- OK
    a := 1.0; -- άκυρο
  END PROCESS;
END test_int;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 13

Τύποι Δεδομένων Scalar: Integer (συν.)

- Μπορούμε επίσης να ορίσουμε integers με μικρότερο εύρος (sub-ranges)
 - Παραδείγματα:
type CountValue is range 0 to 15;
type Twenties is range 20 to 29;
type Thirties is range 39 downto 30;

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 14

Τύποι Δεδομένων Scalar: Enumerated

- Ο χρήστης ορίζει τη λίστα πιθανών τιμών
- Παράδειγμα:

```
TYPE binary IS ( ON, OFF );  
... κάποιες εντολές ...  
ARCHITECTURE test_enum OF test IS  
BEGIN  
    PROCESS (X)  
        VARIABLE a: binary;  
    BEGIN  
        a := ON; -- OK  
        ... επιπρόσθετες εντολές ...  
        a := OFF; -- OK  
        ... επιπρόσθετες εντολές ...  
    END PROCESS;  
END test_enum;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 15

Τύποι Δεδομένων Scalar: Enumerated → Boolean

```
type boolean is (false, true);  
... κάποιες εντολές ...  
variable A,B,C: boolean;  
... κάποιες εντολές ...  
C := not A  
C := A and B  
C := A or B  
C := A nand B  
C := A nor B  
C := A xor B  
C := A xnor B
```

αντικείμενο (object) VHDL

Τελεστής ανάθεσης για μεταβλητές

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 16

Τύποι Δεδομένων Scalar: Enumerated → Bit

```
type bit is ('0', '1');  
... κάποιες εντολές ...  
signal x, y, z: bit;  
... κάποιες εντολές ...  
x <= '0';  
y <= '1';  
z <= x and y;
```

αντικείμενο (object) VHDL

Τελεστής ανάθεσης για σήματα

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 17

Τύποι Δεδομένων Scalar: Enumerated → Standard Logic

```
type std_logic is (  
    'U', -- Uninitialized  
           (μη-αρχικοποιημένο)  
    'X', -- Unknown  
           (άγνωστο)  
    '0', -- Zero (μηδέν)  
    '1'); -- One (ένα)
```

- `std_logic` είναι μέρος του *πακέτου ieee*
- **Πακέτα (Packages)**: ήδη-μεταγλωττισμένος κώδικας VHDL που αποθηκεύεται σε βασικό κατάλογο (*library*)

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

⇒ Πρέπει να περιλαμβάνεται στο κώδικά σας, πριν τη δήλωση τύπων δεδομένων *std_logic*

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 18

Σύνθετοι Τύποι Δεδομένων (Composite Data Types)

- **Array (Πίνακες/Διατάξεις):**
 - Χρησιμοποιείται για ομαδοποίηση δεδομένων του ίδιου τύπου σε ένα ενιαίο αντικείμενο VHDL
 - Το εύρος μπορεί να είναι ακαθόριστο (=απεριόριστο) στη δήλωση (declaration) → καθορίζεται μόλις ο πίνακας χρησιμοποιηθεί
 - Παράδειγμα: δήλωση πίνακα μίας-διάστασης (one-dimensional array (vector))

```
TYPE data_bus IS ARRAY(0 TO 31) OF BIT;
```

0 ... δείκτες στοιχείων... 31

0	...τιμές στοιχείων πίνακα...	1
---	------------------------------	---

```
VARIABLE X : data_bus;  
VARIABLE Y : BIT;
```

```
Y := X(12); -- το Y παίρνει την τιμή του στοιχείου με δείκτη 12 του X
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

ΜΚΜ - 19

Αρχιτεκτονική VHDL

```
architecture name_arch of name is
```

```
Signal assignments
```

```
begin
```

```
Ταυτόχρονες εντολές  
(concurrent statements)
```

```
Process 1
```

```
Ταυτόχρονες εντολές  
(concurrent statements)
```

```
Process 2
```

```
Ταυτόχρονες εντολές  
(concurrent statements)
```

```
end name_arch;
```

Το κάθε process περιέχει ακολουθιακές εντολές (sequential statements), αλλά όλα τα processes εκτελούνται ταυτόχρονα

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

ΜΚΜ - 20

VHDL Process

```
P1: process (<sensitivity list>
<variable declarations>
begin
    <sequential statements>
end process P1;
```

Προαιρετική σήμανση

Μέσα σε ένα process:

- Ανάθεση μεταβλητών (variables) με := και **άμεση** ενημέρωση.
- Ανάθεση σημάτων (signals) με <= και η ενημέρωση γίνεται στο **τέλος του process**.

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 21

Αρχιτεκτονική VHDL (συν.)


- Στο κάθε *entity* (μοναδικό ανά στοιχείο) αντιστοιχεί τουλάχιστον μια περιγραφή *αρχιτεκτονικής (architecture)*
- Υπάρχουν 3 τρόποι περιγραφής της αρχιτεκτονικής:
 - *Structural* (Δομική): λεπτομερής περιγραφή σε επίπεδο πυλών/βασικών στοιχείων
 - *Data Flow* (Ροή Δεδομένων): περιγραφή βάση του τρόπου μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των στοιχείων/σημάτων
 - *Behavioral* (Συμπεριφορά): αλγοριθμική περιγραφή - υψηλό επίπεδο χωρίς λεπτομέρειες
- Θα δούμε διάφορα παραδείγματα ...

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 22

 2-to-4 DEC σε VHDL: Διάγραμμα σε επίπεδο πυλών



(a) Logic diagram

E	A ₁	A ₀	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	X	X	1	1	1	1

(b) Truth table

$$\bar{D}_0 = E \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$\bar{D}_1 = E \bar{A}_1 A_0$$

$$\bar{D}_2 = E A_1 \bar{A}_0$$

$$\bar{D}_3 = E A_1 A_0$$

(c) Logic Equations

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 23

2-to-4 DEC σε VHDL: Δήλωση Οντότητας (Entity Declaration)

-- 2-to-4 Line Decoder: Structural VHDL Description

library ieee, lcdf_vhdl;

Εισαγόμενος κώδικας
από βιβλιοθήκες

use ieee.std_logic_1164.all, lcdf_vhdl.func_prims.all;

entity decoder_2_to_4 **is**

port(E_n, A0, A1: **in** std_logic;

 D0_n, D1_n, D2_n, D3_n: **out** std_logic);

Είσοδοι & Έξοδοι

end decoder_2_to_4;

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 24

2-to-4 DEC σε VHDL: Αρχιτεκτονική Δομική Περιγραφή (Structural)

```
architecture structural_1 of decoder_2_to_4 is
  component NOT1
    port(in1: in std_logic;
         out1: out std_logic);
  end component;
  component NAND3
    port(in1, in2, in3: in std_logic;
         out1: out std_logic);
  end component;
```

↑
Δήλωση
απαραίτητων
component
(διαθέσιμα
από τις
βιβλιοθήκες)
↓

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 25

2-to-4 DEC σε VHDL: Αρχιτεκτονική Δομική Περιγραφή (Structural) (συν.)

```
signal E, A0_n, A1_n: std_logic; ← Τοπικά σήματα
begin
  g0: NOT1 port map (in1 => A0, out1 => A0_n);
  g1: NOT1 port map (in1 => A1, out1 => A1_n);
  g2: NOT1 port map (in1 => E_n, out1 => E);
  g3: NAND3 port map (in1 => A0_n, in2 => A1_n,
                     in3 => E, out1 => D0_n);
  g4: NAND3 port map (in1 => A0, in2 => A1_n,
                     in3 => E, out1 => D1_n);
  g5: NAND3 port map (in1 => A0_n, in2 => A1,
                     in3 => E, out1 => D2_n);
  g6: NAND3 port map (in1 => A0, in2 => A1,
                     in3 => E, out1 => D3_n);
end structural_1;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 26

2-to-4 DEC σε VHDL: Αρχιτεκτονική Περιγραφή Ροής Δεδομένων (Dataflow)


```
architecture dataflow_1 of decoder_2_to_4 is
  signal E, A0_n, A1_n: std_logic;
begin
  A0_n <= not A0;
  A1_n <= not A1;
  E <= not E_n;
  D0_n <= not (A0_n and A1_n and E);
  D1_n <= not (A0 and A1_n and E);
  D2_n <= not (A0_n and A1 and E);
  D3_n <= not (A0 and A1 and E);
end dataflow_1;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 27

Άλλο Παράδειγμα: n-bit 4-σε-1 MUX

 

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 28

n-bit 4-σε-1 MUX: Δήλωση Οντότητας (Entity declaration)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4g is
  generic (width: positive);
  port (
    a: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
    b: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
    c: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
    d: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
    sel: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
    y: out STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0)
  );
end mux4g;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 29

n-bit 4-σε-1 MUX: Αρχιτεκτονική: Περιγραφή Ροής Δεδομένων με χρήση εντολής CASE

```
architecture mux4g_arch of mux4g is
begin
  process (sel, a, b, c, d)
  begin
    case sel is
      when "00" => y <= a;
      when "01" => y <= b;
      when "10" => y <= c;
      when others => y <= d;
    end case;
  end process;
end mux4g_arch;
```

Sel	y
"00"	a
"01"	b
"10"	c
"11"	d

Η εντολή CASE πρέπει να περιέχει ΟΛΕΣ τις πιθανότητες τιμών.

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 30

Παράδειγμα απλής συνδυαστικής συνάρτησης: Περιγραφή Ροής Δεδομένων

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity func2 is  
  port (x1,x2,x3: in std_logic;  
        f:      out std_logic );  
end func2;  
  
architecture dataflow of func2 is  
begin  
  f <= (not x1 and not x2 and x3) or (x1 and not x2 and not x3) or (x1  
    and not x2 and x3) or (x1 and x2 and not x3);  
end logicfunc;
```


5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 31

Ημιαθροιστής

 - **Πρόβλημα:** Σχεδιάστε ένα ημιαθροιστή 1-bit με κρατούμενο (carry) και σήμα ενεργοποίησης (enable).
- **Προδιαγραφές**
 - Είσοδοι και έξοδοι είναι 1-bit
 - Όταν το enable είναι 1, το αποτέλεσμα είναι η πρόσθεση $x+y$ με carry
 - Έξοδοι 0 όταν το enable είναι 0



5/11/2009


VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 32

Ημιαθροιστής: Δήλωση Οντότητας

- Η οντότητα περιγράφει τις διασυνδέσεις του component -- δηλώνονται *θύρες (ports)* εισόδων και εξόδων
 
```
ENTITY half_adder IS
    PORT( x, y, enable: IN bit;
          carry, result: OUT bit);
END half_adder;
```



5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 33

Ημιαθροιστής: Αρχιτεκτονική με Περιγραφή Συμπεριφοράς (Behavioral)

- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια περιγραφή υψηλού επιπέδου για την συνάρτηση που υλοποιεί το κύκλωμα

```
ARCHITECTURE half_adder_a of half_adder IS
    BEGIN
        PROCESS (x, y, enable)
            BEGIN
                IF enable = '1' THEN
                    result <= x XOR y;
                    carry <= x AND y;
                ELSE
                    END IF;
            END PROCESS;
        END half_adder_a;
```

- Αυτό το μοντέλο μπορεί να προσομοιωθεί έτσι ώστε να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του κυκλώματος


5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 34

Ημιαθροιστής: Δομική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής (Structural)

 - Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια δομική περιγραφή (βάση διαθέσιμων components που έχουν ήδη δηλωθεί)



- Αυτό το μοντέλο μπορεί επίσης να προσομοιωθεί έτσι ώστε να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του κυκλώματος

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 35

Ημιαθροιστής: Δομική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής (συν.)

```
ARCHITECTURE half_adder_c of half_adder_Nty IS

  COMPONENT and2
    PORT (in0, in1 : IN BIT;
          out0 : OUT BIT);
  END COMPONENT;

  COMPONENT and3
    PORT (in0, in1, in2 : IN BIT;
          out0 : OUT BIT);
  END COMPONENT;

  COMPONENT xor2
    PORT (in0, in1 : IN BIT;
          out0 : OUT BIT);
  END COMPONENT;

  FOR ALL : and2 USE ENTITY gate_lib.and2_Nty (and2_a);
  FOR ALL : and3 USE ENTITY gate_lib.and3_Nty (and3_a);
  FOR ALL : xor2 USE ENTITY gate_lib.xor2_Nty (xor2_a);
```

-- η περιγραφή συνεχίζεται στην επόμενη διαφάνεια

5/11/2009

MKM - 36

Ημιαθροιστής: Δομική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής (συν.)

```
-- συνεχιζόμενη περιγραφή half_adder_c

SIGNAL xor_res : bit; -- εσωτερικό σήμα
-- τα υπόλοιπα σήματα έχουν ήδη δηλωθεί στο entity

BEGIN

    A0 : and2 PORT MAP (enable, xor_res, result);
    A1 : and3 PORT MAP (x, y, enable, carry);
    X0 : xor2 PORT MAP (x, y, xor_res);

END half_adder_c;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 37

Ημιαθροιστής: Αρχιτεκτονική με Περιγραφή Ροής Δεδομένων (Dataflow)

- Μια τρίτη μέθοδος περιγραφής της αρχιτεκτονικής ενός component χρησιμοποιεί λογικές εξισώσεις για να αναπτύξει μια περιγραφή ροής δεδομένων

```
ARCHITECTURE half_adder_b of half_adder_Nty IS
BEGIN
    carry <= enable AND (x AND y);
    result <= enable AND (x XOR y);
END half_adder_b;
```

- Ξανά, το μοντέλο αυτό μπορεί να προσομοιωθεί σε αυτό το επίπεδο για να επιβεβαιωθούν οι λογικές εξισώσεις.

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 38

Παράδειγμα Αθροιστή 4ων-bit: Δήλωση Οντότητας

```
-- Αθροιστής 4ων-bit
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity adder_4_b is
  port(B, A : in std_logic_vector(3 downto 0);
       CO : in std_logic;
       S : out std_logic_vector(3 downto 0);
       C4 : out std_logic);
end adder_4_b;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

ΜΚΜ - 39

Αθροιστής 4ων-bit: Αρχιτεκτονική με Περιγραφή Συμπεριφοράς (Behavioral)

```
architecture behavioral of adder_4_b is

  signal sum : std_logic_vector(4 downto 0);

begin
  sum <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("0000" & CO);
  C4 <= sum(4);
  S <= sum(3 downto 0);
end behavioral;
```

Είναι πλήρης αθροιστής;

$0A_3A_2A_1A_0$

$0B_3B_2B_1B_0$

$0000C_0$

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

ΜΚΜ - 40

Αθροιστής 1-bit: Αρχιτεκτονική με Περιγραφή Ροής Δεδομένων (Dataflow)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fulladd is
  port (Cin, x, y: in std_logic;
        s, Cout: out std_logic);
end fulladd;

architecture logicfunc of fulladd is
begin
  s <= x xor y xor Cin;
  Cout <= (x and y) or (Cin and x) or (Cin and y);
end logicfunc;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 41

Αθροιστής 4ων-bit: Δήλωση Οντότητας

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity adder4 is      -- s = x+y
  port ( Cin:        in std_logic;
        x3,x2,x1,x0: in std_logic;
        y3,y2,y1,y0: in std_logic;
        s3,s2,s1,s0: out std_logic;
        Cout:       out std_logic );
end adder4;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 42

Αθροιστής 4ων-bit: Δομική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής (Structural)

```
architecture structural of adder4 is
  signal c1,c2,c3: std_logic;
  component fulladd
    port (Cin,x,y: in std_logic;
          s,Cout: out std_logic);
  end component;

begin
  stage0: fulladd port map (Cin,x0,y0,s0,c1);
  stage1: fulladd port map (c1,x1,y1,s1,c2);
  stage2: fulladd port map (c2,x2,y2,s2,c3);
  stage3: fulladd port map (Cin=>c3,Cout=cout,x=>x3,y=>y3,s=>s3);
end structural;
```

Άδια σειρά όπως στη δήλωση του entity

Προσαρμοσμένη σειρά

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 43

2-σε-1 MUX

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux2to1 is
  port (d0,d1,s: in std_logic;
        y: out std_logic);
end mux2to1;

architecture behavioral of mux2to1 is
begin
  with s select
  y <= d0 when '0',
       d1 when others;
end behavioral;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 44

Αποκωδικοποιητής 2-σε-4

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity dec2to4 is  
  port (w:      in std_logic_vector(1 downto 0);  
        e:      in std_logic;  
        y:      out std_logic_vector(0 to 3));  
end dec2to4;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 45

Αποκωδικοποιητής 2-σε-4 (συν.)

```
architecture behavioral of dec2to4 is  
  signal ew: std_logic_vector(2 downto 0);  
begin  
  ew <= e & w; -- concatenation!  
  with ew select  
    y <= "1000" when "100",  
        "0100" when "101",  
        "0010" when "110",  
        "0001" when "111",  
        "0000" when others;  
end behavioral;
```

5/11/2009

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

MKM - 46