

# ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

## Χειμερινό Εξάμηνο 2009

### VHDL για Σχεδιασμό Ακολουθιακών Κυκλωμάτων

Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ



Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

## Περίληψη

- VHDL Processes
- Εντολές If-Then-Else και CASE
- Περιγραφή Flip-Flop με VHDL
- Περιγραφή Ακολουθιακού Κυκλώματος (βάσει πίνακα/διαγράμματος καταστάσεων) με VHDL
- Συγχρονισμός μεταξύ Processes

## VHDL Process

- Ένα σύνολο από εντολές VHDL το οποίο «εκτελείται» όταν ένα signal (από ένα συγκεκριμένο σύνολο) αλλάζει τιμή.
- Ο «κορμός» ("body") ενός process υλοποιεί ένα σειριακό (sequential) πρόγραμμα, δηλ. οι τιμές των signals ανανεώνονται μόνο όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος.
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει variables, των οποίων η τιμή ανανεώνεται αμέσως.

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 3

## Αρχιτεκτονική VHDL

**architecture** name\_arch of name is

Signal/Variable declaration

Component declaration

**begin**

Ταυτόχρονες εντολές  
(concurrent statements)

Process 1

Ταυτόχρονες εντολές  
(concurrent statements)

Process 2

Ταυτόχρονες εντολές  
(concurrent statements)

**end** name\_arch;

Το κάθε process περιέχει ακολουθιακές εντολές (sequential statements), αλλά όλα τα processes εκτελούνται ταυτόχρονα

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 4

## VHDL Process

```
P1: process (<sensitivity list>
<variable declarations>
begin
    <sequential statements>
end process P1;
```

Προαιρετική σήμανση

Μέσα σε ένα process:

- Ανάθεση μεταβλητών (variables) με := και **άμεση** ενημέρωση.
- Ανάθεση σημάτων (signals) με <= και η ενημέρωση γίνεται στο **τέλος του process**.

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 5

## Signals Vs Variables σε ένα Process

Θεωρείστε ότι A, B, και C είναι ακέραιοι με A=1, B=5, και C=10.

A, B, C: *signals*

```
begin process
```

```
    B <= A;
```

```
    C <= B;
```

```
end process;
```

B = 1 και C = 5  
( χρησιμοποιεί την  
αρχική τιμή του  
B (=5) όταν  
υπολογίζει το C )

A, B, C: *variables*

```
begin process
```

```
    B := A;
```

```
    C := B;
```

```
end process;
```

B = 1 και C = 1  
( χρησιμοποιεί την  
νέα τιμή  
του B (=1) όταν  
υπολογίζει το C )

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 6

## Εντολή If-Then-Else

```
[if_label:]  
if boolean_expression then  
    { sequential_statement; }  
{ elsif boolean_expression then  
    { sequential_statement; } }  
[ else  
    { sequential_statement; } ]  
end if [ if_label ];
```

### Σύμβαση:

```
[ ] -- προαιρετικό  
{ } - επανάληψη δυνατή
```

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 7

## Εντολή CASE

```
[case_label:]  
case expression is  
    { when choice =>  
        { sequential_statement; } }  
    [ when others =>  
        { sequential_statement; } ]  
end case [ case_label ];
```

12-Nov-09


VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 8

## Περιγραφή Flip-Flop με VHDL: Θετικά Ακμοπυροδοτούμενο D-FF με Ασύγχρονη Αρχικοποίηση
 
### ■ Δήλωση Οντότητας:

```
-- Positive Edge-Triggered D Flip-Flop with Reset:  
-- VHDL Process Description  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity dff is  
  port(CLK, RESET, D: in std_logic;  
        Q, Q_n: out std_logic);  
end dff;
```



12-Nov-09


VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

9

## Περιγραφή Flip-Flop με VHDL: Θετικά Ακμοπυροδοτούμενο D-FF με Ασύγχρονη Αρχικοποίηση
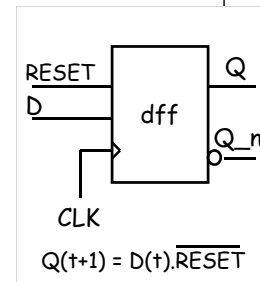
### ■ Αρχιτεκτονική:

```
architecture pet_pr of dff is  
  -- Implements positive edge-triggered bit state storage  
  -- with asynchronous reset.  
  signal state: std_logic;  
begin  
  Q <= state;  
  Q_n <= not state;  Καθορίζει τον τύπο  
  process (CLK, RESET)  πυροδότησης του FF  
  begin  
    if (RESET = '1') then  
      state <= '0';  
    else  
      if (CLK'event and CLK = '1') then  
        state <= D;  
      end if;  
    end if;  
  end process;  
end pet_pr;
```



12-Nov-09


VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

ΜΚΜ- 10

## Ακολουθιακό Κύκλωμα σε VHDL Ανιχνευτής Ακολουθίας

- Θυμηθείτε το παράδειγμα του ανιχνευτή της ακολουθίας "0101", με μία είσοδο (X) και μία έξοδο (Z).

Διάγραμμα Καταστάσεων:

 

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 11

## Ανιχνευτής Ακολουθίας σε VHDL (συν.)

- Χρησιμοποιούμε 3 ξεχωριστά processes, τα οποία εκτελούνται παράλληλα.
- Ο συγχρονισμός μεταξύ των διαφόρων processes επιτυγχάνεται από την αλληλοεπίδραση κοινών signals.
- 3 processes:
  - Στοιχεία Μνήμης (storage cct) - state\_register
  - Λογική Εισόδων FFs (next state logic) - next\_state\_func
  - Λογική Εξόδων (primary output logic) - output\_func

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 12

## Ανιχνευτής Ακολουθίας σε VHDL (συν.)

- Ορίζουμε ένα *scalar enumeration type* για αναπαράσταση των 4<sup>ων</sup> καταστάσεων:
  - `type state_type is (A, B, C, D);`
- Ακολουθώς, δηλώνουμε *signals* ή *variables* για την παρούσα και την επόμενη κατάσταση:
  - `signal state, next_state : state_type;`
- `state` και `next_state` μπορούν να πάρουν μόνο την τιμή `A`, `B`, `C`, ή `D`. Προσπάθεια ανάθεσης οποιασδήποτε άλλης τιμής θα δώσει λάθος στην συμβολομετάφραση.

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 13

## Δήλωση Οντότητας & Αρχιτεκτονικής

```
-- Sequence Recognizer: VHDL Process Description

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity seq_rec is
    port(CLK, RESET, X: in std_logic;
         Z: out std_logic);
end seq_rec;

architecture process_3 of seq_rec is
    type state_type is (A, B, C, D);
    signal state, next_state : state_type;
begin

...

end;
```

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 14

## Process για Στοιχεία Μνήμης (State Register)

```
-- Process 1 - state_register: implements positive edge-triggered
-- state storage with asynchronous reset.
state_register: process (CLK, RESET)
begin
  if (RESET = '1') then
    state <= A;
  else
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      state <= next_state;
    end if;
  end if;
end process;
```

- Πόσα FFs; Εξαρτάται από τον *αριθμό* των τιμών που μπορούν να πάρουν τα signals state & next\_state!  
Για αυτή την περίπτωση, υπάρχουν 4 δυνατές καταστάσεις (A, B, C, D) και, επομένως, θα χρησιμοποιηθούν 2 FFs.

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 15

## Process για Συναρτήσεις Επόμενης Κατάστασης (Next State Functions)

```
-- Process 2 - next_state_function: implements
-- next state as function of input X and state.
next_state_func: process (X, state)
begin
  case state is
    when A =>
      if X = '1' then
        next_state <= B;
      else
        next_state <= A;
      end if;
    when B =>
      if X = '1' then
        next_state <= C;
      else
        next_state <= A;
      end if;
    when C =>
      if X = '1' then
        next_state <= C;
      else
        next_state <= D;
      end if;
    when D =>
      if X = '1' then
        next_state <= B;
      else
        next_state <= A;
      end if;
  end case;
end process;
```

Πίνακας Καταστάσεων

state	next_state		Z	
	X=1	X=0	X=1	X=0
A	B	A	0	0
B	C	A	0	0
C	C	D	0	0
D	B	A	1	0

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 16



## Process για Συνάρτηση Εξόδου (Output State Function)

```
-- Process 3 - output_function:  
-- implements output as function of  
-- input X and state.  
output_func: process (X, state)  
begin  
  case state is  
    when A =>  
      Z <= '0';  
    when B =>  
      Z <= '0';  
    when C =>  
      Z <= '0';  
    when D =>  
      if X = '1' then  
        Z <= '1';  
      else  
        Z <= '0';  
      end if;  
  end case;  
end process;
```

Υπονοεί μοντέλο Mealy

Πίνακας Καταστάσεων

state	next_state		Z	
	X=1	X=0	X=1	X=0
A	B	A	0	0
B	C	A	0	0
C	C	D	0	0
D	B	A	1	0

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 17

## Συγχρονισμός μεταξύ των processes

- state\_register: process (CLK, RESET)
  - state ανανεώνεται βάσει των CLK και RESET
- next\_state\_func: process (X, state)
  - next\_state ανανεώνεται βάσει των X και state
- output\_func: process (X, state)
  - Z ανανεώνεται βάσει των X και state

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 18

## Συγχρονισμός (συν.)

- Θεωρείστε την ακόλουθη περίπτωση:

χρόνος $t_0$	χρόνος $t_1$	χρόνος $t_2$
state = D	x=0	x=1
x=1	↓	↓
z=1	next_state = A	next_state = ?
RESET=0	z=0	z=?
CLK=0	RESET=0	RESET=0
	CLK=0	CLK=0

Χρησιμοποιεί τις τιμές των state και x στον χρόνο  $t_0$   
για να υπολογίσει το next\_state

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 19

## Συγχρονισμός (συν.)

- Θεωρείστε την ακόλουθη περίπτωση :

χρόνος $t_0$	χρόνος $t_1$	χρόνος $t_2$
state = D	x=0	x=1
x=1	↓	↓
z=1	next_state = A	next_state = A
RESET=0	z=0	z=0
CLK=0	RESET=0	RESET=0
	CLK=0	CLK=0

Χρησιμοποιεί τις τιμές των state και x στον χρόνο  $t_0$   
για να υπολογίσει το next\_state αφού  $CLK \neq \uparrow$

12-Nov-09

VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα

MKM - 20